
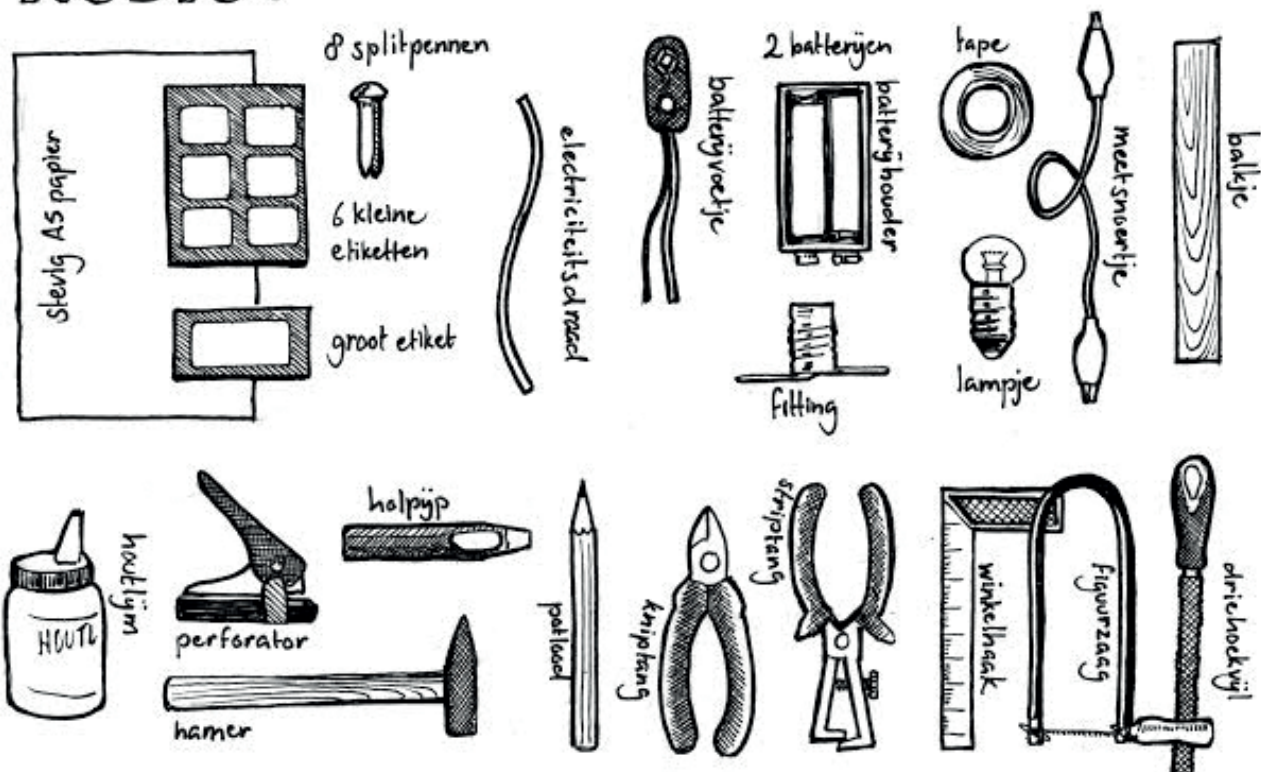


elektrische surprise



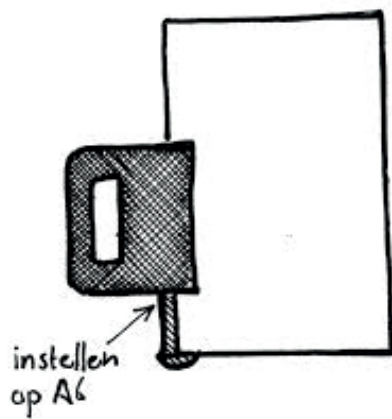


NODIG:







andere kant ook!

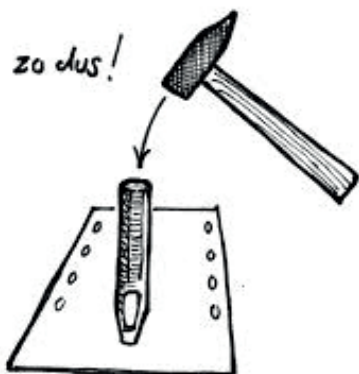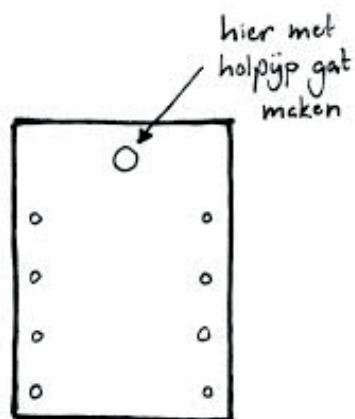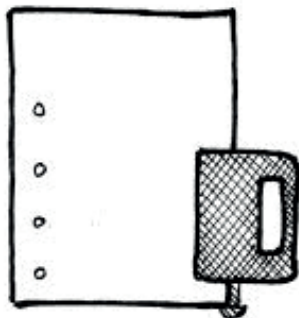



plak etiketten bij de gaten

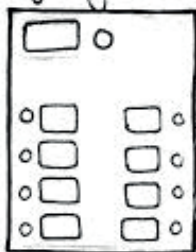

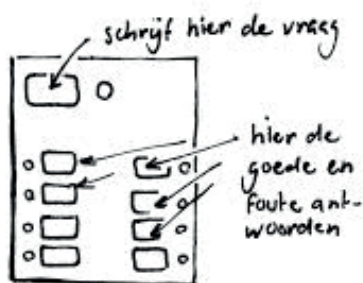Bedenk een vraag voor je surprise.
Bedenk 2 juiste antwoorden en 6 foute!




achterkant!

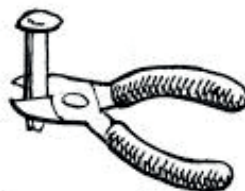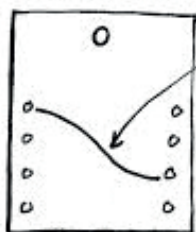

knip van op splitpenne
 $\frac{1}{2}$ cm af.


door de gaatjes doen

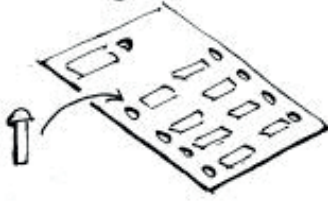


pootjes uit elkaar buigen



2 stukken
draad
afknippen

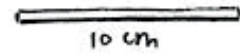


10 cm

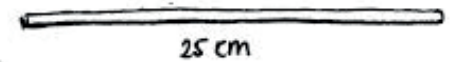


25 cm

2 cm strippen

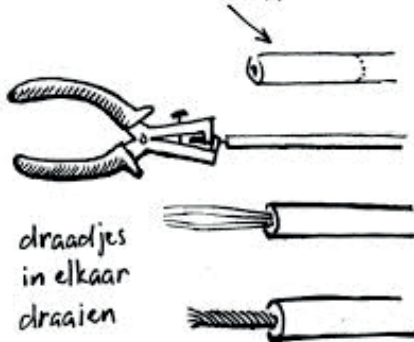

draadjes
in elkaar
draaien



zelfde doen met batterijvoetje

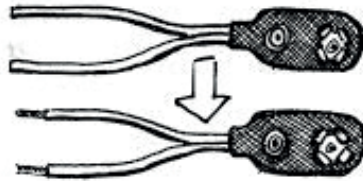

op de batterijhouder!




verbindingen maken:

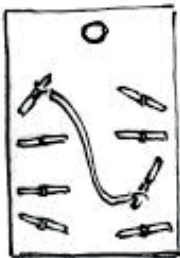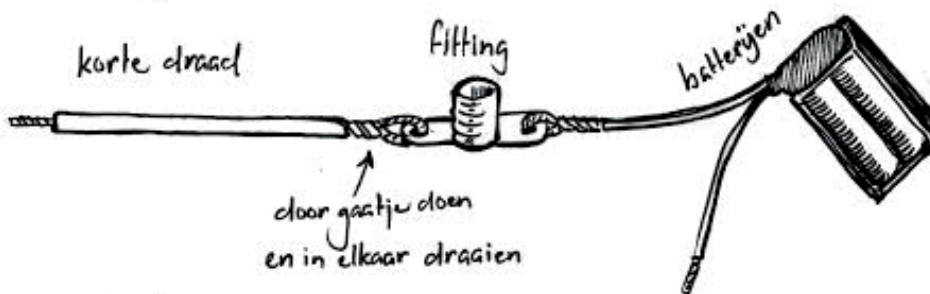


splitpennen van
goede antwoorden
met lange draad
verbinden




meetsnoertje halverwege doorknippen

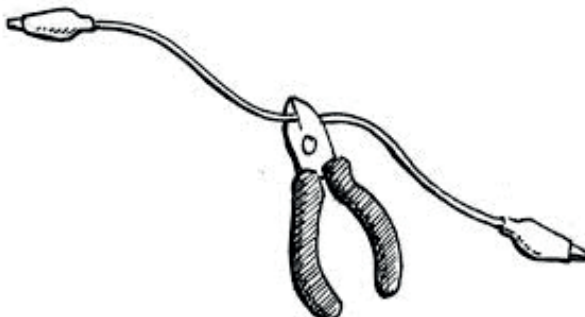


uiteinden:

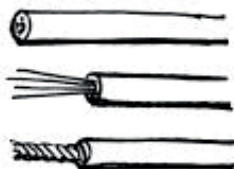


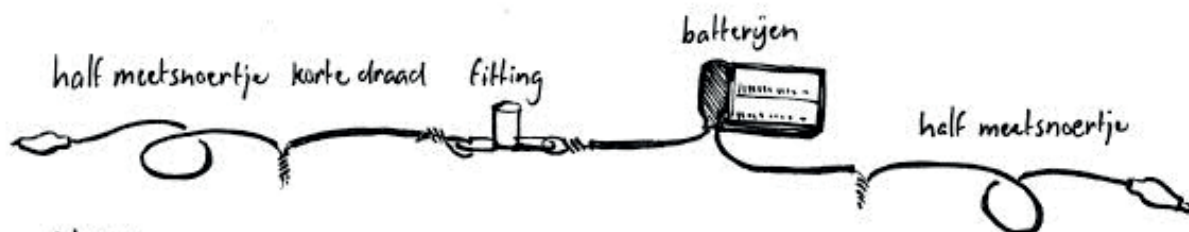



2 keer:
20 cm van balkje aftekenen

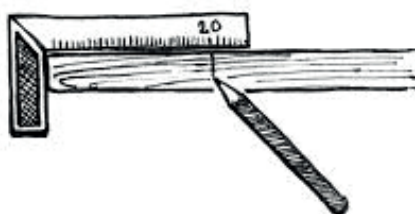


2 keer:
afzagen

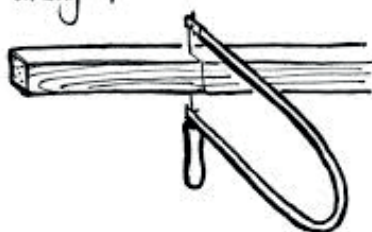

3 cm van uiteinde
groef vjlen

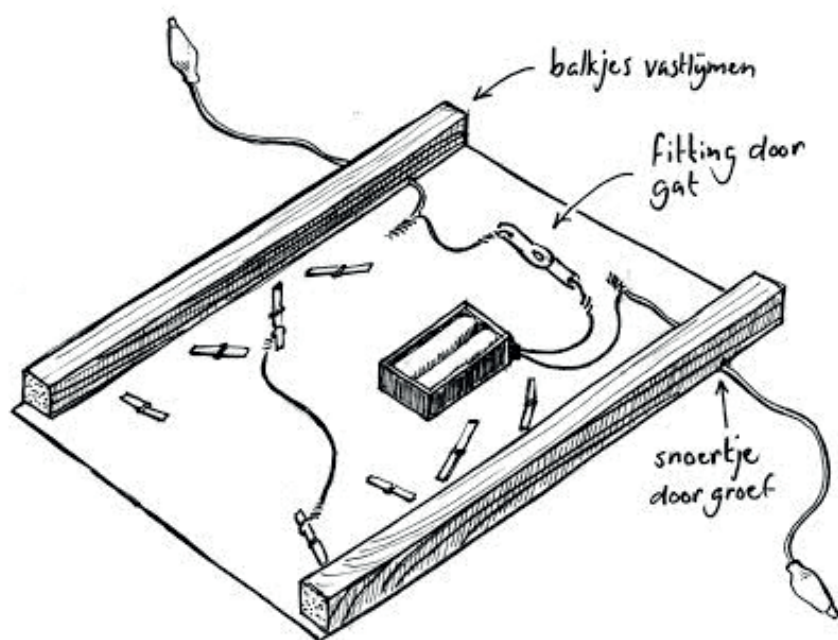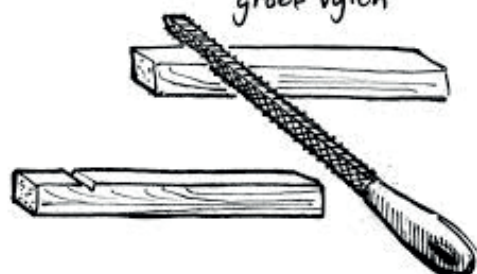

alles goed vastplakken met tape


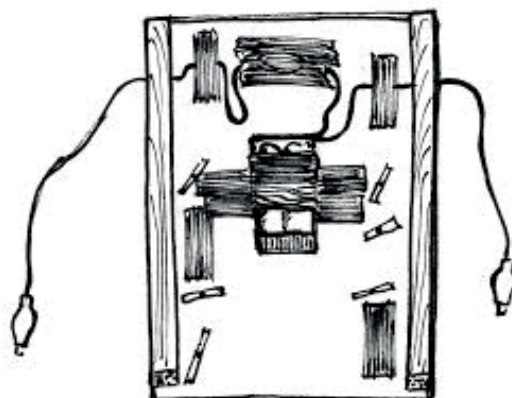


&

TESTEN!

Thuis:

op schoenendoos plakken

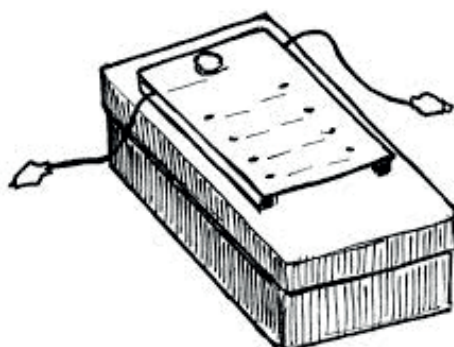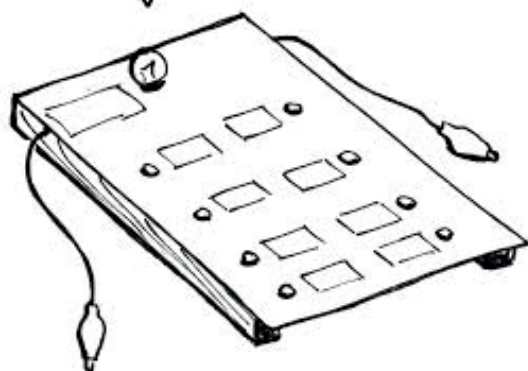

KLAAR