

Maak een stroomkring

Probleem

Als het licht niet werkt, is het donker in de avond. Kun jij een lampje laten branden?



Ontwerp

Knip de plaatjes van bladzijde 3 van dit werkblad uit. Hoe denk jij dat je ze moet opplakken zodat het lampje gaat branden?



Maak

Maak nu een echte stroomkring met de materialen die je hebt gekregen.



Test en verbeter

Test of het lampje gaat branden. Brandt het lampje niet?
Verander dan je ontwerp en maak het nog een keer.

MAAK KUNDE

